

1 Introduzione

In questa esercitazione sperimentale di sistemi elettronici abbiamo misurato il comportamento di due amplificatori reali, uno non invertente e uno invertente. Abbiamo quindi poi confrontare i risultati ottenuti dalle misure con quelli ottenuti dai calcoli teorici, osservando i limiti che le semplificazioni teoriche inducono.

2 Strumenti

Per effettuare questa esercitazione abbiamo dovuto utilizzare quindi:

- **Generatore da banco**
- **Generatore di segnali**
- **Oscilloscopio digitale**
- **Scheda con amplificatori "A2"**

2.1 Generatore banco

Il generatore da banco è stato configurato in modo che erogasse 12V sia sull'uscita 1 che sull'uscita 2.

Si è quindi collegato un cavo con entrambi i connettori a banana in modo che cortocircuitasse il GND della prima uscita e il +12V della seconda uscita, così da poterlo utilizzare come **generatore duale**.

Su questo cavo banana-banana si è poi anche inserito il connettore a banana verde (potenziale a 0V) che usciva dal connettore collegato alla porta J8 presente sulla scheda con gli amplificatori.

I connettori a banana rosso e nero che uscivano dal connettore connesso a J8 sono poi stati collegati alle uscite 1 - +12V e 2 - GND del generatore da banco, rispettivamente.

Abbiamo così ottenuto una differenza di potenziale pari a +24V tra i cavi rosso e nero del connettore di alimentazione della scheda "A2", +12V tra il rosso e il verde e -12V tra il verde e il nero.

2.2 Generatore di segnali

Il generatore di segnali è stato collegato attraverso un connettore coassiale sia all'uscita 50ohm (del generatore di segnali) sia all'ingresso J1 della scheda "A2".

2.3 Oscilloscopio digitale

2.3.1 Canale 1

Il canale 1 dell'oscilloscopio è stato collegato attraverso un connettore da coassiale (ingresso verso oscilloscopio) a morsetti rosso e nero, collegati a J4 e J5

(della scheda "A2") rispettivamente.

2.3.2 Canale 2

Il canale 2 dell'oscilloscopio è stato collegato sempre attraverso un connettore da coassiale (ingresso verso oscilloscopio) a morsetti rosso e nero, collegati a J6 e J7 rispettivamente.

3 Amplificatore non invertente senza elementi reattivi

Per la prima parte dell'esercitazione siamo andati ad analizzare l'amplificatore non invertente presente sulla scheda.

3.1 Calcoli teorici

...

3.2 Predisposizione scheda

Per poter utilizzare l'amplificatore non invertente bisognava predisporre la scheda andando a commutare degli **interruttori** presenti su di essa, nello specifico abbiamo settato gli interruttori nel seguente modo:

- **S1:** Posizione 2
*Mettendo S1 in **posizione 2** si collega l'ingresso (l'uscita del generatore di segnale) all'ingresso dell'amplificatore non invertente.*
*Viceversa se posto in **posizione 1** si collegherebbe J1 all'ingresso dell'amplificatore invertente.*
- **S2:** Posizione 2
*Mettendo S2 in **posizione 2** si collega l'uscita dell'amplificatore non invertente al "circuito di uscita", viceversa se si mette S2 in **posizione 1** si collega l'uscita dell'amplificatore invertente al circuito di uscita*
- **S3:** Posizione 2
*Commutando S3 in **posizione 1** insieme a S4 in posizione 1 si va ad inserire il condensatore **C10** in "serie alla resistenza di ingresso" (e in parallelo a C5) dell'amplificatore*
- **S4:** Posizione 2
*Commutando S4 in **posizione 1** si andrebbe a inserire **C5** in "serie alla resistenza di ingresso" (e in parallelo a C10 se S3 = 1)*
- **S5:** Posizione 2
*Mettendo S5 in **posizione 1** si va ad inserire la resistenza **R9** in serie al circuito di ingresso*

- **S6:** Posizione 1
*Mettendo S6 in **posizione 2** si dovrebbe ad inserire **R10** in serie al circuito di uscita*
- **S7:** Posizione 1
*Mettendo S7 in **posizione 2** si dovrebbe ad inserire **R11** in serie al circuito di uscita*
- **S8:** Posizione 1
*Mettendo S8 in **posizione 2** si dovrebbe ad inserire **C6** in serie al circuito di uscita*
- **S9:** Posizione 1
*Mettendo S9 in **posizione 2** si dovrebbe ad inserire **C9** in serie al circuito di uscita*

3.3 Misura guadagno

3.3.1 Impostazione segnale generatore segnale

Per effettuare la misura di guadagno è richiesto di impostare il generatore di segnale in modo che generi un **segnale** di uscita **sinusoidale** di **frequenza** pari a **800Hz** e **valore di picco-picco** di **1V**.

3.3.2 Segnale misurato

Passiamo ora all'analisi dei valori misurati attraverso l'oscilloscopio.

Dall'analisi dell'uscita visualizzata sul display dell'oscilloscopio possiamo calcolare una **tensione di ingresso** pari a $V_s = (980 \pm 39)\text{mV}$ (in quanto possiamo leggere il risultato come 4.9 divisioni con una scala di 200mV a divisione).

Per quanto riguarda la **tensione di uscita** invece leggiamo un valore di $V_u = (8.40 \pm 0.36)\text{V}$ (ottenuto da 4.2 divisione con una scala di 2.00V per divisione).

3.3.3 Calcolo guadagno

Otteniamo quindi un **guadagno** pari a:

$$A_v = \frac{V_s}{V_u} = (8.57 \pm 0.71)$$

Che, espresso in **decibel** diventa:

$$|A_v|_{dB} = (18.7 \pm 1.7)\text{dB}$$

3.4 Misura della resistenza di ingresso

3.4.1 Metodo di misura per le resistenze

Per poter effettuare le misure di resistenza si è scelto di sfruttare l'inserimento di una **resistenza in serie** al circuito di ingresso, R9 ("inseribile" tramite l'interruttore S5 ???).

Calcolando quindi la tensione di uscita senza resistenza R9 in serie si ottiene:

$$V_u = A_v * V_{in}$$

Invece se si inserisce R9 in serie commutando la posizione di S5???? si ottiene:

$$V'_u = A_v * V_{in} * \frac{R_{in}}{R_{in} + R_9}$$

Facendo il rapporto $\frac{V'_u}{V_u}$ si ottiene quindi:

$$R_{in} = \frac{R_9 * V'_u}{V_u - V'_u}$$

3.4.2 Calcolo resistenza ingresso

I valori numerici misurati sono i seguenti:

- $R_9 = 10k\Omega \pm 1\%$
- $V_u = (8.40 \pm 0.36)V$
- $V'_u = (4.40 \pm 0.18)V$

Inserendoli nella formula precedente otteniamo quindi un valore di:

$$R_{in} = (11.0 \pm 2.0)k\Omega$$

3.5 Misura della resistenza di uscita

3.5.1 Metodo di misura per le resistenze

Per poter effettuare le misure di resistenza si è scelto di sfruttare l'inserimento di una **resistenza in serie** al circuito di uscita, R10 ("inseribile" tramite l'interruttore S6 ???).

Calcolando quindi la tensione di uscita senza resistenza R10 in serie si ottiene:

$$V_u = A_v * V_{in}$$

Invece se si inserisce R10 in serie commutando la posizione di S6???? si ottiene:

$$V'_u = A_v * V_{in} * \frac{R_{10}}{R_{10} + R_u}$$

Facendo il rapporto $\frac{V'_u}{V_u}$ si ottiene quindi:

$$R_{in} = R_{10} * \left(\frac{V_u - V'_u}{V'_u} \right)$$

3.5.2 Calcolo resistenza uscita

I valori numerici misurati sono i seguenti:

- $R_{10} = 1k\Omega \pm 5\%$
- $V_u = (8.40 \pm 0.36)V$
- $V'_u = (4.20 \pm 0.18)V$

Inserendoli nella formula precedente otteniamo quindi un valore di:

$$R_u = (1.0 \pm 0.23)k\Omega$$

3.6 Confronto valori teorici e valori ottenuti dalle misure

...

4 Amplificatore non invertente con elementi reattivi

4.1 Calcoli teorici

...

4.2 Predisposizione scheda

Per effettuare queste nuove misure è necessario ricostituire la posizione degli interruttori sulla scheda secondo la seguente configurazione:

- S1: Posizione 2
- S2: Posizione 2
- S3: Posizione 2
- S4: Posizione 2
- S5: Posizione 2
- S6: Posizione 2
- S7: Posizione 2
- S8: Posizione 2
- S9: Posizione 2

Table 1: My caption

f	Δ_ϕ	$ \mathbf{A}_v $ calcolato	$ \mathbf{A}_v $ misurato	\mathbf{V}_u
300Hz	$(1.21 \pm 0.06) * 10^{-3} rad$	$(980 \pm 39)mV$	<i>prova</i>	$(2.20 \pm 0.09)V$
1kHz	$(7.54 \pm 0.46) * 10^{-4} rad$	$(980 \pm 39)mV$	<i>prova</i>	$(5.70 \pm 0.21)V$
3kHz	$(1.70 \pm 0.22) * 10^{-4} rad$	$(980 \pm 39)mV$	<i>prova</i>	$(7.80 \pm 0.25)V$
10kHz	$(5.03 \pm 0.22) * 10^{-1} rad$	$(980 \pm 39)mV$	<i>prova</i>	$(7.10 \pm 0.23)V$
30kHz	$(1.13 \pm 0.06) rad$	$(980 \pm 39)mV$	<i>prova</i>	$(4.00 \pm 0.18)V$
100kHz	$(1.89 \pm 0.10) rad$	$(200 \pm 8.8)mV$	<i>prova</i>	$(280 \pm 10)mV$
300kHz	$(3.77 \pm 0.17) rad$	$(200 \pm 8.8)mV$	<i>prova</i>	$(72.0 \pm 3.4)mV$
1MHz	$(3.14 \pm 0.19) rad$	$(200 \pm 8.8)mV$	<i>prova</i>	$(9.00 \pm 0.67)mV$

4.3 Misure in frequenza

4.3.1 Tabella delle misure

4.3.2 Note

Abbiamo riscontrato un elevato livello di rumore con le misure prese ad una frequenza di 1MHz, già a 300KHz si riscontravano alcuni disturbi.

4.4 Confronto valori teorici e valori ottenuti dalle misure

...

5 Amplificatore invertente

5.1 Calcoli teorici

...

5.2 Predisposizione scheda

Per effettuare queste nuove misure è necessario ricostituire la posizione degli interruttori sulla scheda secondo la seguente configurazione:

- S1: Posizione 2

- S2: Posizione 2
- S3: Posizione 2
- S4: Posizione 2
- S5: Posizione 2
- S6: Posizione 2
- S7: Posizione 2
- S8: Posizione 2
- S9: Posizione 2

5.3 Misura guadagno

5.3.1 Impostazione segnale generatore segnale

Per effettuare la misura di guadagno è richiesto di impostare il generatore di segnale in modo che generi un **segnale** di uscita **sinusoidale** di **frequenza** pari a **1KHz** e **valore di picco-picco** di **1V**.

5.3.2 Segnale misurato

Passiamo ora all'analisi dei valori misurati attraverso l'oscilloscopio. Dall'analisi dell'uscita visualizzata sul display dell'oscilloscopio possiamo calcolare una **tensione di ingresso** pari a $V_s = (980 \pm 39)\text{mV}$ (in quanto possiamo leggere il risultato come 4.9 divisioni con una scala di 200mV a divisione).

Per quanto riguarda la **tensione di uscita** invece leggiamo un valore di $V_u = (10.0 \pm 0.39)\text{V}$ (ottenuto da 5 divisione con una scala di 2.00V per divisione).

5.3.3 Calcolo guadagno

Ottemiamo quindi un **guadagno** pari a:

$$A_v = \frac{V_s}{V_u} = (10.20 \pm 0.80)$$

Che, espresso **in decibel** diventa:

$$|A_v|_{dB} = (20.2 \pm 1.6)\text{dB}$$

5.4 Misura resistenza di ingresso

Per la misura della resistenza di ingresso procediamo come per l'amplificatore non invertente.

5.4.1 Misure ottenute

I valori numerici misurati sono i seguenti:

- $R_9 = 10k\Omega \pm 1\%$
- $V_u = (10.0 \pm 0.39)V$
- $V'_u = (6.00 \pm 0.31)V$

Inserendoli nella formula precedente otteniamo quindi un valore di:

$$R_{in} = (15.0 \pm 3.5)k\Omega$$

5.5 Misura resistenza di uscita

Anche per la misura della resistenza di uscita procediamo come per l'amplificatore non invertente.

5.5.1 Misure ottenute

I valori numerici misurati sono i seguenti:

- $R_{10} = 1k\Omega \pm 5\%$
- $V_u = (10.0 \pm 0.39)V$
- $V'_u = (10.0 \pm 0.39)V$

5.5.2 Note

Si denota vedendo le misure che l'inserimento della resistenza R_{10} è completamente ininfluyente per quanto riguarda la tensione di uscita. Questo implica che il valore di R_{10} sia completamente trascurabile rispetto a R_u .

5.6 Confronto valori teorici e valori ottenuti dalle misure

6 Conclusioni

...